

Instrukcja montażu liter bezpośrednio do ściany



1. Planowanie i przygotowanie

- **Wybór miejsca montażu liter:**
Upewnij się, że ściana, na której zamierzasz montować litery, jest stabilna i nadaje się do tego rodzaju instalacji. Zaznacz miejsca, w których każda litera ma być zawieszona. Pomoże Ci w tym dołączony szablon montażu.
- **Określenie lokalizacji zasilacza:**
Ponieważ każda litera ma osobny przewód, które mają być podłączone do wspólnego zasilacza, wybierz dogodną lokalizację dla zasilacza. Może to być miejsce wewnątrz budynku lub na ścianie, w pobliżu liter, ale niekoniecznie bezpośrednio przy nich. Maksymalna odległość 2m.
Uwaga: Jeśli na ścianie nie ma wyznaczonego gniazda zasilania, możesz:
 - Zainstalować dodatkowe gniazdo z wyjściem zasilania w elewacji – zaleca się skorzystanie z usług elektryka.
 - Użyć listwy zasilającej, w której zostaną estetycznie schowane pojedyncze przewody wychodzące z liter – zaleca się skorzystanie z usług elektryka.
 - Przewiercić się przez elewację i wyprowadzić przewody z liter przez elewację do wnętrza budynku, następnie podłączyć przewody do zasilacza a następnie do sieci – zaleca się skorzystanie z usług elektryka.

2. Montaż liter

- **Oznaczenie miejsc:**
 - Użyj miarki i poziomicy, aby dokładnie oznaczyć punkty montażu każdej litery na ścianie. Skorzystaj z dołączonego szablonu montażu.
- **Wiercenie i mocowanie:**
 - W zależności od rodzaju ściany (beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa) użyj odpowiednich kołków i wkrętów. Elementy montażowe nie są dołączane do zamówienia.
- **Montaż litery:**
 - Za pomocą śrubokręta ostrożnie odkręć śrubki i zdejmij klosze liter.
 - Ostrożnie zamontuj tyły liter w wyznaczonych miejscach. Następnie zamocuj ponownie klosze liter i przykręć je śrubkami.
 - Upewnij się, że litera jest równo zawieszona i stabilnie zamocowana.

3. Podłączanie kabli do zasilacza

- **Przygotowanie kabli:**
 - Z każdej litery wychodzi osobny przewód. Upewnij się, że przewody są nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. Wszystkie połączenia przewodów powinny być lutowane.
 - Jeśli przewody są za długie, skróć nadmiar – użyj opasek lub listew zasilających.
- **Podłączenie do zasilacza:**
 - Skieruj przewody do miejsca, w którym będzie znajdował się zasilacz.
 - Podłącz każdy przewód do odpowiedniego wejścia na zasilaczu. Upewnij się, że połączenia są solidne i zabezpieczone w puszcze rozgałęźnej.
 - W prawidłowym połączeniu liter do zasilacza pomoże Ci załączony schemat podłączenia liter do sieci.

4. Podłączenie zasilacza do sieci

- **Podłączenie:**
 - Podłącz zasilacz do wybranego gniazda lub przedłużacza.

Instrukcja montażu liter na szynie



1. Planowanie i przygotowanie

- **Wybór miejsca montażu liter:**
Upewnij się, że ściana, na której zamierzasz montować litery, jest stabilna i nadaje się do tego rodzaju instalacji. Zaznacz miejsca, w którym ma wisieć napis.
- **Określenie lokalizacji zasilacza:**
W przypadku napisów na szynach 25x25mm przewody są schowane w szynie natomiast zasilacz jest dołączony osobno. Wybierz dogodną lokalizację dla zasilacza. Może to być miejsce na wewnątrz budynku lub na ścianie, w pobliżu liter, ale niekoniecznie bezpośrednio przy nich.
Uwaga: Jeśli na ścianie nie ma wyznaczonego gniazda zasilania, możesz:
 - Zainstalować dodatkowy gniazdo z wyjściem zasilania w elewacji – zaleca się skorzystanie z usług elektryka.
 - Przewiercić się przez elewację i wyprowadzić przewody z liter przez elewację do wnętrza budynku, następnie podłączyć litery do zasilacza a następnie do sieci – zaleca się skorzystanie z usług elektryka.

2. Montaż liter

- **Oznaczenie miejsc:**
 - Użyj miarki i poziomicy, aby dokładnie oznaczyć punkty montażu podkonstrukcji.
- **Wiercenie i mocowanie:**
 - W zależności od rodzaju ściany (beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa) użyj odpowiednich kołków i wkrętów. Elementy montażowe nie są dołączane do zamówienia.
- **Montaż litery:**
 - Zamontuj konstrukcję na wyznaczonym miejscu.
 - Upewnij się, że szyny są równo zawieszone i stabilnie zamocowane.

3. Podłączanie kabli do zasilacza

- **Przygotowanie kabli:**
 - Z każdej litery wychodzi osobny przewód i jest połączony z innymi. Wszystkie przewody są schowane szynie. Upewnij się, że przewody są nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
- **Podłączenie do zasilacza:**
 - Skieruj przewody do miejsca, w którym będzie znajdował się zasilacz.
 - Podłącz każdy przewód do odpowiedniego wejścia na zasilaczu. Upewnij się, że połączenia są solidne i zabezpieczone przed przypadkowym rozłączeniem.

4. Podłączenie zasilacza do sieci

- **Podłączenie:**
 - Podłącz zasilacz do wybranego gniazda lub przedłużacza.

Instrukcja montażu liter na puszcze z dibondu



1. Planowanie i przygotowanie

- **Wybór miejsca montażu liter:**
Upewnij się, że ściana, na której zamierzasz montować litery, jest stabilna i nadaje się do tego rodzaju instalacji. Zaznacz miejsca, w którym ma wisieć napis.
- **Określenie lokalizacji zasilacza:**
W przypadku napisów na puszcze przewody oraz zasilacz są schowane w puszcze.
Uwaga: Jeśli na ścianie nie ma wyznaczonego gniazda zasilania, możesz:
 - Zainstalować dodatkowy gniazdo z wyjściem zasilania w elewacji – zaleca się skorzystanie z usług elektryka.
 - Przewiercić się przez elewację i wyprowadzić przewód zasilający przez elewację na zewnątrz budynku, następnie podłączyć całość do sieci – zaleca się skorzystanie z usług elektryka.

2. Montaż liter

- **Oznaczenie miejsc:**
 - Użyj miarki i poziomicy, aby dokładnie oznaczyć punkty montażu podkonstrukcji.
- **Wiercenie i mocowanie:**
 - W zależności od rodzaju ściany (beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa) użyj odpowiednich kołków i wkrętów. Elementy montażowe nie są dołączane do zamówienia.
- **Montaż konstrukcji:**
 - Zamontuj konstrukcję na wyznaczonym miejscu. Zdejmij najpierw klosz podkonstrukcji, przykręć ramę bezpośrednio do ściany a następnie przymocuj ponownie puszkę do ramy.
 - Upewnij się, że rama jest równo zawieszona i stabilnie zamocowana.

3. Podłączanie kabli do zasilacza

- **Przygotowanie kabli:**
 - Z podkonstrukcji jest wyprowadzony jeden przewody do podłączenia do zasilania. Upewnij się, że przewody są nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.
- **Podłączenie do zasilacza.**

4. Podłączenie zasilacza do sieci

- **Podłączenie:**
 - Podłącz zasilacz do wybranego gniazda lub przedłużacza.

Instrukcja montażu liter bezpośrednio do ściany na dystansach



1. Planowanie i przygotowanie

- **Wybór miejsca montażu liter:**

Upewnij się, że ściana, na której zamierzasz montować litery, jest stabilna i nadaje się do tego rodzaju instalacji. Zaznacz miejsca, w których każda litera ma być zawieszona. Pomoże Ci w tym dołączony szablon montażu.

- **Określenie lokalizacji zasilacza:**

Ponieważ każda litera ma osobny przewód, które mają być podłączone do wspólnego zasilacza, wybierz dogodną lokalizację dla zasilacza. Może to być miejsce wewnątrz budynku lub na ścianie, w pobliżu liter, ale niekoniecznie bezpośrednio przy nich.

Uwaga: Jeśli na ścianie nie ma wyznaczonego gniazda zasilania, możesz:

- Zainstalować dodatkowy gniazdo z wyjściem zasilania w elewacji – zaleca się skorzystanie z usług elektryka.
- Użyć listwy zasilającej, w której zostaną estetycznie schowane pojedyncze przewody wychodzące z liter – zaleca się skorzystanie z usług elektryka.
- Przewiercić się przez elewację i wyprowadzić przewody z liter przez elewację do wnętrza budynku, następnie podłączyć litery do zasilacza a następnie do sieci – zaleca się skorzystanie z usług elektryka.

2. Montaż liter

- **Oznaczenie miejsc:**

- Użyć miarki i poziomicy, aby dokładnie oznaczyć punkty montażu każdej litery na ścianie. Skorzystaj z dołączonego szablonu montażu.

- **Wiercenie i mocowanie:**

- W zależności od rodzaju ściany (beton, cegła, płyta gipsowo-kartonowa) użyj odpowiednich kotków i wkrętów. Elementy montażowe nie są dołączane do zamówienia.

- **Montaż litery:**

- W zestawie są dołączone dystanse, jedna część dystansu jest przyklejona do liter a druga część „tulejka” jest dołączona osobno. Przykręć tulejki w wcześniej wyznaczonych miejscach.
- Ostrożnie zamontuj tyły liter w zamontowanych tulejkach.
- Upewnij się, że litera jest równo zawieszona i stabilnie zamocowana.

3. Podłączanie kabli do zasilacza

- **Przygotowanie kabli:**

- Z każdej litery wychodzi osobny przewód. Upewnij się, że przewody są nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone. Wszystkie połączenie przewodów powinny być lutowane.
- Jeśli przewody są za długie, skróć nadmiar – użyj opasek lub listew zasilających.

- **Podłączenie do zasilacza:**

- Skieruj przewody do miejsca, w którym będzie znajdował się zasilacz.
- Podłącz każdy przewód do odpowiedniego wejścia na zasilaczu. Upewnij się, że połączenia są solidne i zabezpieczone w puszcze rozgałęznej.
- Sprawdź, czy zasilacz posiada wystarczającą moc i odpowiednie zabezpieczenia dla liczby liter, które zamontowałeś. W prawidłowym połączeniu liter do zasilacza pomoże Ci załączony schemat podłączenia liter do sieci.

4. Podłączenie zasilacza do sieci

- **Podłączenie:**

- Podłącz zasilacz do wybranego gniazda lub przedłużacza